
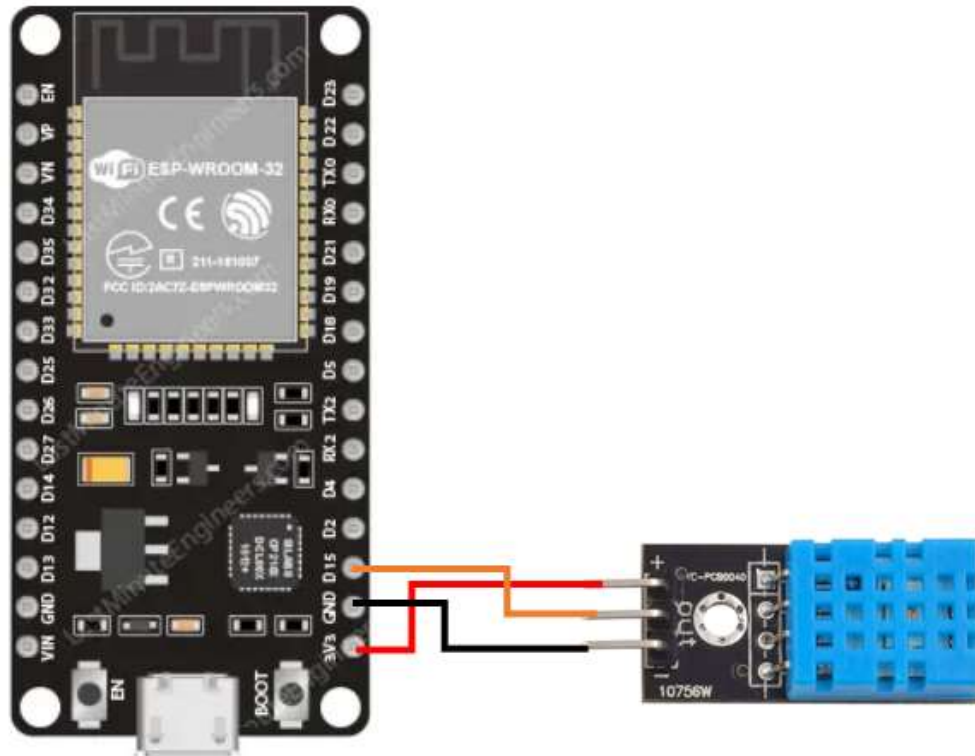


CONEXIONES FÍSICAS ESP32


1. SENSOR DHT11

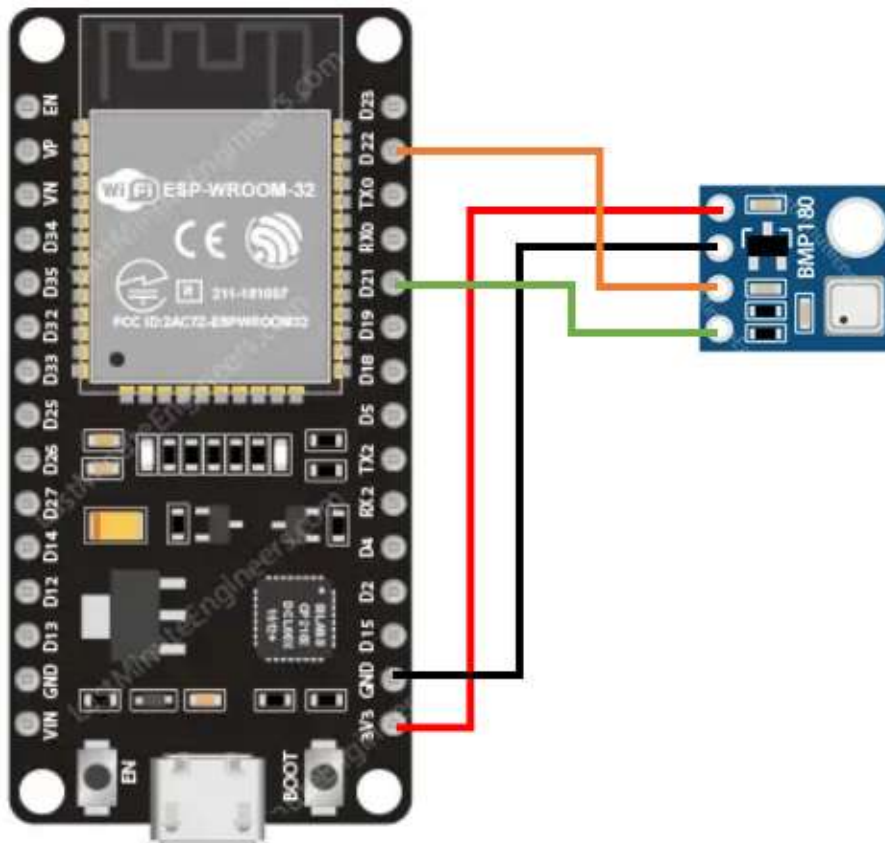

2. SENSOR BMP180



3. SENSOR RITMO CARDIACO

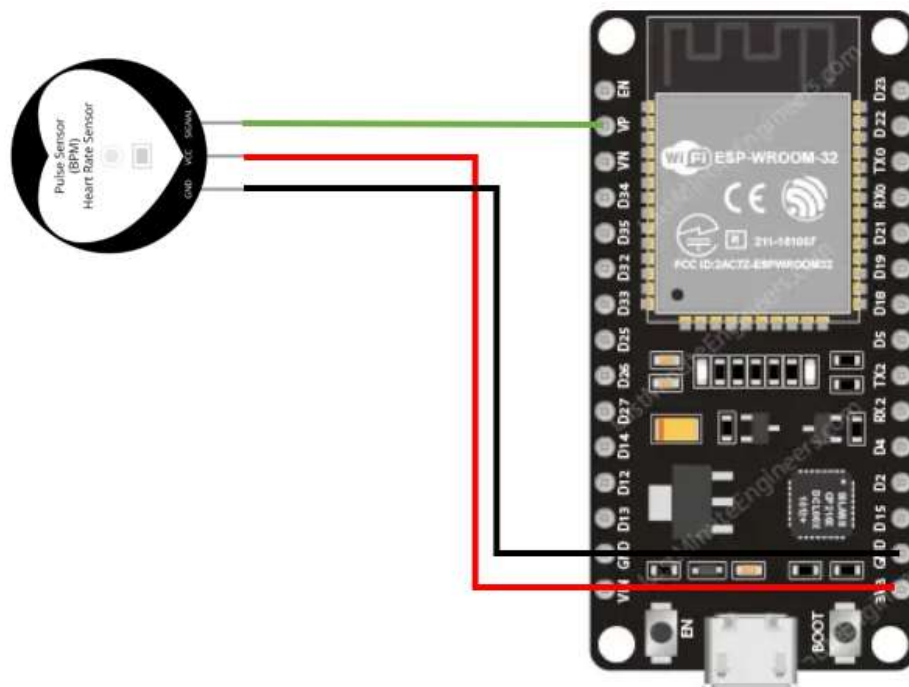

4. SENSOR ALTERNATIVO AD8232

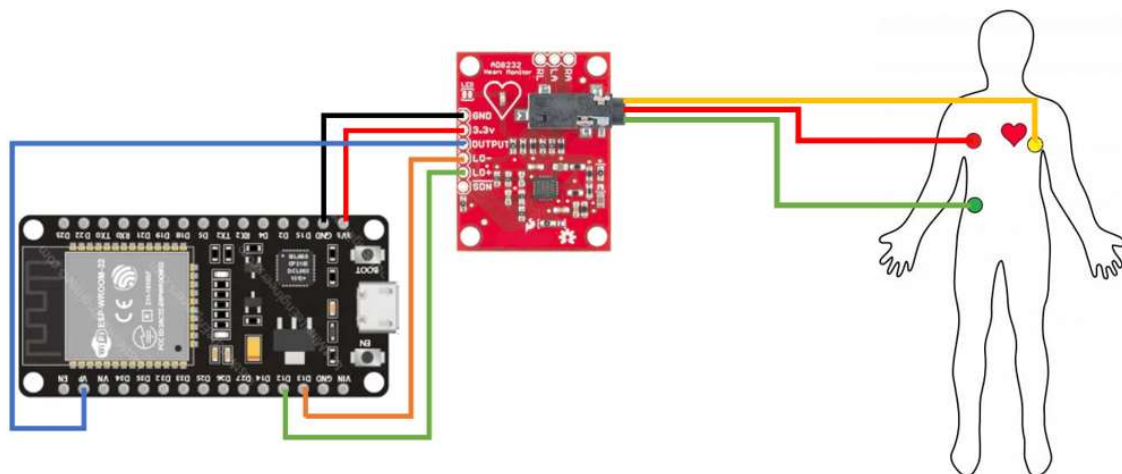


DIAGRAMA COMPLETO DE CONEXIÓN DE SENSORES ESP32 CON UTILIZACIÓN ALTERNATIVA DE SENSOR AD8232

